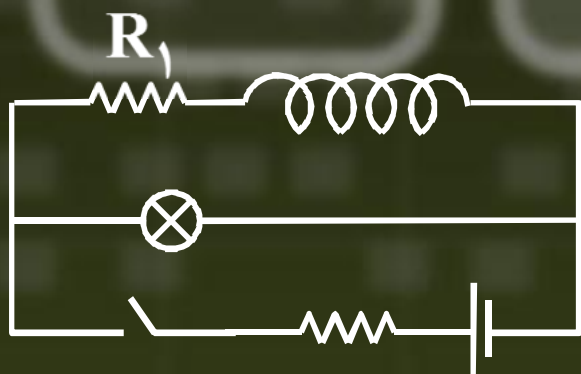
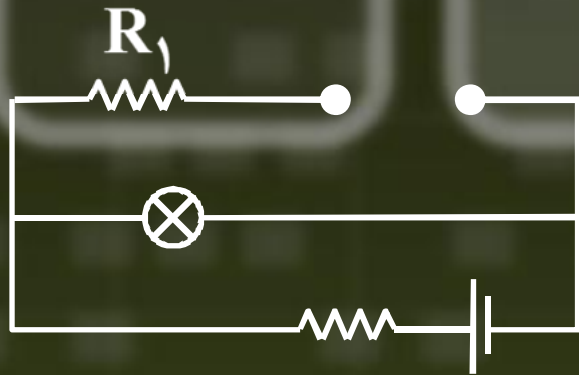
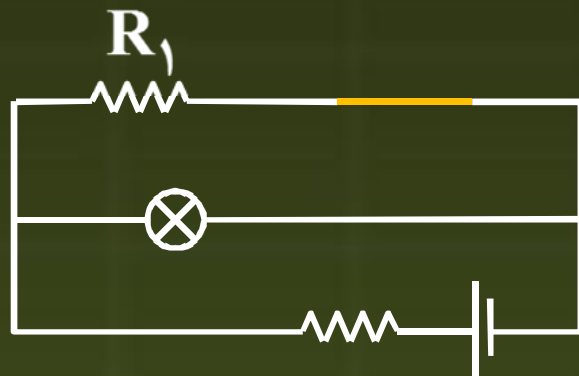




**مثال: در شکل مقابل مقاومت سیم‌لوله ناچیز
و مقاومت R_1 خیلی کمتر از مقاومت لامپ
است. با بستن کلید نور لامپ چگونه تغییر
می‌کند؟**



لحظه نخست:



بعد از گذشتن مدت کافی:

نتیجه: لامپ ابتدا یک باره روشن می شود و بعد به تدریج نور آن کم می شود.